


Description de la fonction traiter d'un éclairage par Va et Vient




Equation booléenne

$$L =$$

Logigramme

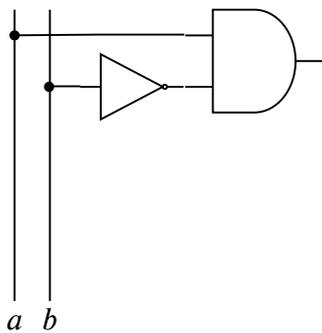

Chronogramme

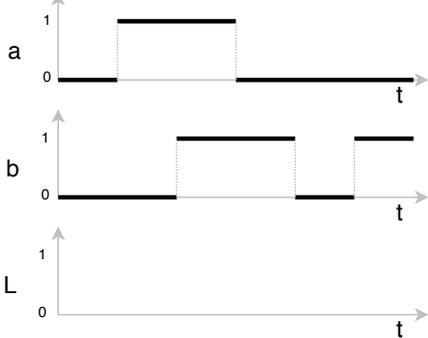

Algorithme

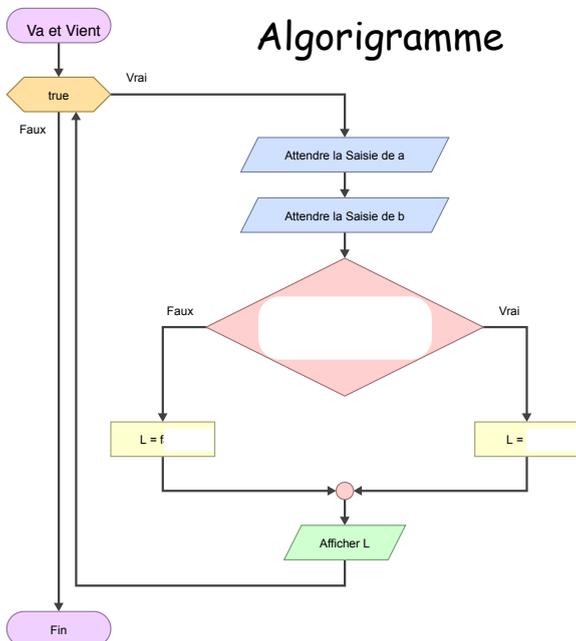


Table de vérité

a	b	L
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Schéma à contacts



Pseudo-Code

```

> TANT QUE Vrai
> FAIRE
> LIRE a
> LIRE b
> SI ..... = Vrai
> ALORS
> FAIRE
> L <- ....
> SINON
> FAIRE
> L <- ....
> FIN SI
> ECRIRE L
> FIN TANT QUE
    
```

Diagramme d'états

